

Logikfamilien der Digitaltechnik

W.Kippels

9. Januar 2019

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	2
2	Einleitung	3
3	Grundlagen der TTL-Technik	3
3.1	NAND-Gatter in TTL-Technik	3
3.2	NOR-Gatter in TTL-Technik	5
3.3	Inverterschaltung	6
3.4	Schaltungen mit "Open-Collector"-Ausgang	7
3.5	Eigenschaften der TTL-Technik	7
4	Grundlagen der CMOS-Technik	8
4.1	Inverter	8
4.2	NAND-Gatter in CMOS-Technik	9
4.3	NOR-Gatter in CMOS-Technik	10
4.4	Eigenschaften der CMOS-Technik	11

1 Vorwort

Diese und ähnliche Anleitungen zu erstellen erfordert sehr viel Zeit und Mühe. Trotzdem stelle ich alles kostenfrei der Allgemeinheit zur Verfügung. Wenn Sie diese Datei hilfreich finden, dann bitte ich Sie um Erfüllung des nachfolgend beschriebenen „Generationenvertrages“:

Wenn Sie später einmal Ihre Ausbildungsphase beendet haben und im Beruf stehen (oder auch noch danach), geben Sie bitte Ihr Wissen in geeigneter Form an die nachfolgende Generation weiter.

Wenn Sie mir eine Freude machen wollen, dann schreiben Sie mir bitte eine kleine Email an die folgende Adresse: mail@dk4ek.de

Vielen Dank!

2 Einleitung

Digitalbausteine stellen logische Schaltungen der Digitaltechnik dar. Man spricht hierbei von „Logik-Familien“, womit gemeint ist, dass viele unterschiedliche Bausteine existieren, die nach dem jeweils gleichen Grundmuster aufgebaut sind. Sie sind alle als Integrierte Schaltung aufgebaut, meist im DIL-Gehäuse mit 14 oder 16 Anschlüssen. Durch diese Anzahl der Anschlüsse ist es möglich, in einem IC meist mehrere voneinander unabhängige Gatter unter zu bringen, die lediglich gemeinsame Anschlüsse zur Stromversorgung haben. Die gängigsten Logik-Familien sind die **TTL**-Technik (mit einigen Unterfamilien) und die **CMOS**-Technik. Diese beiden Familien sollen hier vorgestellt werden.

Zur Darstellung der digitalen Zustände kann man Nullen und Einsen verwenden, man kann auch von *L*-Signalen (*Low*-Signalen) und *H*-Signalen (*High*-Signalen) sprechen. Dabei bedeutet *L* logisch 0 und *H* logisch 1. Ich werde beide Bezeichnungen nebeneinander verwenden.

3 Grundlagen der TTL-Technik


Die Abkürzung **TTL** steht für **T**ransistor-**T**ransistor-**L**ogik. Der Name entstand zur Abgrenzung gegen die damals auch verwendete **DTL**, der **D**iode-**T**ransistor-**L**ogik, bei der ein Dioden-Array auf einen Transistor wirkte. Bei TTL sind es ausschließlich Transistoren.

3.1 NAND-Gatter in TTL-Technik

Nebenstehend ist ein NAND-Gatter in TTL-Technik dargestellt. Beispielsweise sind unter der Bezeichnung *SN7400* vier NAND-Gatter dieser Art in einem einzigen IC erhältlich.

Beim ersten Blick auf die Schaltung fällt der sogenannte „Multi-Emitter-Transistor“ V_1 ganz links in der Schaltung auf. Obwohl dieses Halbleiterbauelement Transistor heißt, ist seine Funktion doch deutlich anders, als bei einem normalen Transistor.

 Gehen wir zum Verständnis der Schaltung der Reihe nach verschiedene Beschaltungen an den beiden Eingängen durch. Nehmen wir zunächst an, an keinen Eingang ist etwas angeschlossen. Die beiden „Emittoren“ von V_1 bleiben offen. Dann ist nur der PN-Übergang zwischen Basis und Kollektor wirksam. Dieser PN-Übergang verhält sich, wie eine nor-



NAND-Gatter

male Diode in Durchlassrichtung. Ein Strom fließt vom 5-Volt-Anschluss über den $4\text{ k}\Omega$ -Widerstand weiter über diese Basis-Kollektor-Strecke zur Basis des Transistors V_2 . Dadurch wird V_2 angesteuert und wird leitend. Ein Strom fließt vom 5-Volt-Anschluss über den $1,6\text{ k}\Omega$ -Widerstand, die Kollektor-Emitter-Strecke von V_2 und den $1\text{ k}\Omega$ -Widerstand zum 0-Volt-Anschluss. Dies bewirkt zweierlei:

1. Der Spannungsfall am $1\text{ k}\Omega$ -Widerstand sorgt für eine Ansteuerung von V_4 und schaltet ihn durch.
2. Gleichzeitig sinkt durch den Kollektorstrom von V_2 das Potential am Kollektoranschluss von V_2 und damit an der Basis von V_3 so stark ab, dass V_3 sperrt.

Die Folge ist: Der Ausgang des Gatters an Punkt A wird über V_4 auf ein Potential nahe 0 Volt gelegt. Der Ausgang ist auf L geschaltet.

Spielen wir nun den nächsten Fall durch. Wir schließen beide Eingänge (E_1 und E_1) an +5 Volt an, also auf H -Potential. Die PN-Übergänge in V_1 zwischen der Basis und den beiden Emitttern sind damit **nicht** leitend. Der Rest der Schaltung verhält sich damit genauso, wie zuvor besprochen.

Zusammengefasst: Lässt man beide Eingänge offen, dann verhält sich die Schaltung genau so, als ob an den Eingängen ein H -Signal angelegt würde. Es wird aber davon abgeraten, Eingänge offen zu lassen, weil sie dann empfindlicher für eventuelle Störimpulse sind.

Mit diesem Ergebnis haben wir bereits die letzte Zeile für die Wertetabelle der Schaltung erhalten.

E_1	E_2	A
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	0

Kümmern wir uns nun um die anderen Zeilen. Einer der beiden Eingänge (E_1 oder E_1) wird jetzt auf L geschaltet, indem der Eingang auf 0 Volt gelegt wird. Der andere bleibt zunächst auf H . Was passiert?

Nehmen wir an, E_1 liegt auf L und E_2 auf H . Dann ist der PN-Übergang zwischen der Basis und dem Emitter an E_2 gesperrt, „stört“ den Rest der Schaltung also nicht weiter. Der andere PN-Übergang zwischen der Basis und dem Emitter an E_1 ist jedoch leitend, es fließt ein Strom vom 5-Volt-Punkt über den $4\text{ k}\Omega$ -Widerstand zur Basis von V_1 und von dort weiter über den linken Emitter zum Eingang E_1 . Aus diesem Eingang kommt der Strom heraus(!) und fließt über die außerhalb angeschlossene Schaltung zum 0-Volt-Punkt der Schaltung.

Bevor wir weiter überlegen, was dadurch passiert, bleibt festzuhalten: **Aus dem Eingang eines TTL-Gatters kommt ein Strom heraus, den die steuernde Schaltung verkraften können muss!** Dieser Strom liegt in der Größenordnung von gut

einem Milliampere, wie man leicht nachrechnen kann.

Kümmern wir uns nun darum, was in der Schaltung weiter passiert. Wie bereits erwähnt, liegt E_1 auf etwa Null Volt. Am PN-Übergang zwischen Basis und Emitter an V_1 fällt eine Spannung von etwa 0,7 Volt ab, die Basis liegt also auf einem Potential von etwa 0,7 V. Das hat zur Folge, dass kein Strom mehr vom Kollektor von V_1 zur Basis von V_2 fließen kann. V_2 wird daher gesperrt. Es fließt kein Strom durch den 1 k Ω -Widerstand. Deshalb fällt an diesem Widerstand keine Spannung ab, wodurch auch V_4 gesperrt ist.

Etwas anders sieht es für V_3 aus. Über den 1,6 k Ω -Widerstand fließt ein Strom zu seiner Basis, er wird angesteuert und seine Kollektor-Emitter-Strecke wird leitend. Am Schaltungsausgang steht ein H -Pegel an.


Genau das gleiche passiert auch, wenn anstelle von E_1 der Eingang E_2 auf L -Pegel liegt und auch, wenn beide Eingänge auf L -Pegel liegen. Damit können wir die noch fehlenden Zeilen in der Wertetabelle eintragen.

E_1	E_2	A
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Dies ist ganz klar die Wertetabelle für ein NAND-Gatter.

 3.2 NOR-Gatter in TTL-Technik

Nebenstehend ist ein NOR-Gatter in TTL-Technik dargestellt. In Teilen ist die Schaltung identisch mit dem eben besprochenen NAND-Gatter. Die Ausgangsschaltung mit V_5 und V_6 entspricht genau der Ausgangsschaltung im NAND-Gatter. Anstelle des Multi-Emitter-Transistors haben wir hier die beiden Einzel-Transistoren V_1 und V_4 . Jeder wird über einen eigenen Eingang E_1 und E_2 einzeln angesteuert. Sie wirken ebenfalls nicht, wie ein normaler Transistor, sondern so, wie für den Multi-Emitter-Transistor beschrieben.



Gehen wir die Funktionsweise im Einzelnen durch. Nehmen wir zunächst wieder an, beide Eingänge bleiben offen. Dann wirkt wie beim NAND-Gatter der PN-Übergang zwischen Basis und Kollektor sowohl bei V_1 als auch bei V_4 als Diode in Durchlassrichtung. Dadurch werden V_2 und V_3 leitend und wie schon beim NAND-Gatter beschrieben

gibt die Ausgangsstufe mit V_5 und V_6 ein L -Signal aus. Genau das gleiche Verhalten haben wir, wenn an beiden Eingängen ein H -Signal angelegt wird. Damit ist die letzte Zeile für die Wertetabelle bekannt.

E_1	E_2	A
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	0

Als nächstes wird der Eingang E_1 auf L -Potential gelegt. Dadurch fließt in V_1 ein Strom von der Basis zum Emmitter ab, am Kollektor kommt nichts mehr an. Dadurch sperrt nun V_2 . Weil V_3 aber noch leitet, ändert sich am Ausgang nichts, weiterhin gibt er ein L -Signal aus. Genau das gleiche passiert natürlich, wenn anstelle von E_1 nun E_2 auf L -Pegel geschaltet wird. Nur dann, wenn **beide** Eingänge auf L -Potential gelegt wird, sind V_2 und V_3 gleichzeitig gesperrt. In diesem Fall wird V_5 über den $1,6\text{ k}\Omega$ -Widerstand angesteuert und damit leitend, während die Basis von V_6 über den $1\text{ k}\Omega$ -Widerstand auf 0 Volt gelegt wird, wodurch V_6 sperrt. Der Ausgang zeigt H -Potential. Wir erhalten diese Wertetabelle.


E_1	E_2	A
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Es handelt sich also erkennbar um ein NOR-Gatter.

 3.3 Inverterschaltung


Natürlich gibt es in der TTL-Technik auch eine Inverterschaltung. Sie stellt gewissermaßen die auf einen einzigen Eingang „abgemagerte“ NAND- oder NOR-Schaltung dar. Im Vergleich zum NAND fehlt einfach nur der zweite Emmitter an V_1 . Diese Schaltung ist nebenstehend dargestellt.

Auch hier bewirkt ein Offenlassen oder ein Anschluss auf H -Potential am Eingang, dass ein Strom von der Basis über den leitenden PN-Übergang zum Kollektor von V_1 fließen kann und dadurch V_2 ansteuert. (An dieser Stelle weise ich noch einmal darauf hin, dass dies **keine** übliche Betriebsart eines Transistors ist.) Hierdurch wird – wie beim NAND beschrieben – V_4 gesperrt und V_3 leitend. Der Ausgang gibt ein L -Signal aus.



 3.4 Schaltungen mit “Open-Collector“-Ausgang

Für manche Anwendungen gibt es auch alle Schaltungen mit sogenanntem Open-Collector-Ausgang – oder auf Deutsch: mit einem offenen Kollektor am Ausgang. Hierdurch ist es möglich, die Ausgänge mehrerer Gatter parallel zu schalten. Man muss dann nur einen externen Pull-Up-Widerstand vorsehen. (Das ist ein Widerstand zwischen dem 5-Volt-Potential und den Ausgängen dieser Gatter.) Dadurch erreicht man eine UND-Verknüpfung der Ausgänge. Nur wenn alle auf H geschaltet sind – die Ausgangstransistoren alle sperren – dann gibt es über den Pull-Up-Widerstand ein H -Signal am gemeinsamen Ausgang. Auch zum Ansteuern einer LED über ein einzelnes Gatter verwendet man gern solche Gatter. Die LED kommt dann einfach zwischen Ausgang und Pluspol der Versorgungsspannung, ggf. mit geeignetem Vorwiderstand.



Inverter mit „Open-Collector“

Nebenstehend ist diese Ausgangsschaltung am Beispiel des Inverters dargestellt. Es „fehlt“ quasi nur der obere Transistor, alles andere ist identisch.

3.5 Eigenschaften der TTL-Technik

Aufgrund dieser hier vorgestellten Schaltungen ergeben sich nachfolgende Eigenschaften, die grundsätzlich für alle TTL-Bausteine gelten.


- Betriebsspannung: $U_B = 5\text{ V} \pm 5\%$
- Eingangsspannung, die als L -Pegel erkannt wird: $U_E < 0,8\text{ V}$
- Eingangsspannung, die als H -Pegel erkannt wird: $U_E > 2,0\text{ V}$
- Offener Eingang bedeutet H -Pegel
- Ausgangsspannung für L -Pegel: $U_A < 0,4\text{ V}$
- Ausgangsspannung für H -Pegel: $U_A > 2,4\text{ V}$
- Eingangsstrom bei L -Pegel: $I_E \approx -1,1\text{ mA}$ (Der Strom fließt aus dem Eingang heraus!)
- Eingangsstrom bei H -Pegel: $I_E = 0\text{ mA}$

4 Grundlagen der CMOS-Technik

Die Betriebsspannung für CMOS-Schaltungen kann im Bereich zwischen 3 und 15 Volt liegen. Die „Basis“ für die CMOS-Technik ist immer ein komplementäres MOSFET-Paar¹ des selbstsperrenden Typs. Daher kommt auch der Name: **C**omplementary **M**etal **O**xid **S**emiconductor – frei übersetzt auf Deutsch: Komplementäre MOSFET-Schaltung. Weitere Bauelemente sind **nicht** erforderlich. Im Betrieb ist immer ein Partner des Paares leitend und der andere gesperrt. Dadurch kommt es niemals – außer während des Umschaltvorgangs – zu einem Stromfluss in der Reihenschaltung der beiden MOSFETs.

 4.1 Inverter

Nebenstehend ist die Schaltung eines Inverters in CMOS-Technik dargestellt. Legt man den Eingang auf 0 Volt (L -Pegel), dann beträgt die Gate-Source-Spannung von V_2 ebenfalls 0 Volt. Da es sich um einen **selbstsperrenden** Typ handelt, ist V_2 gesperrt. Die Gate-Source-Spannung von V_1 dagegen ist groß genug, dass V_1 leitend wird. Der Ausgang wird daher über V_1 an $+U_B$, also auf H -Pegel geschaltet.




Inverter in CMOS

Im Gegensatz zur TTL-Technik **muss** jeder Eingang eines CMOS-Gatters immer auf definiertes Potential gelegt werden. Da die Eingänge von MOSFETs extrem hochohmig sind, „fangen“ diese sich ansonsten irgendwelche Störimpulse ein und reagieren völlig unvorhersehbar. Als H -Pegel wird alles im Bereich 60...100 % von U_B erkannt, als L -Pegel gilt 0...40 % von U_B .

Als Ausgangspegel ergibt sich für H -Pegel $+U_B$ und für L -Pegel 0 Volt.

Die Eingänge sind extrem hochohmig und daher sehr empfindlich gegen statische Aufladungen. Meist sind daher Schutzdioden als Spannungsableiter eingebaut, die jedoch die Schaltung langsamer machen.

 Wie das aussehen kann, ist hier nebenstehend dargestellt. So lange die Eingangsspannung zwischen 0 Volt und $+U_B$ liegt, sind beide Dioden gesperrt. Wird U_E positiver, wird die obere Diode leitend, liegt U_E im negativen Bereich, leitet die untere Diode die Spannung an.




CMOS mit Schutzdioden

¹Ein **komplementäres** MOSFET-Paar besteht aus einem N-Kanal-Typ und einem P-Kanal-Typ.

 4.2 NAND-Gatter in CMOS-Technik

Nebenstehend ist die Schaltung eines NAND-Gatters in CMOS-Technik dargestellt. Hier arbeiten V_1 und V_4 als Paar für Eingang 1 und V_2 und V_3 als Paar für Eingang 2 zusammen. Gehen wir der Reihe nach die verschiedenen möglichen Schaltzustände durch.

Legen wir zunächst beide Eingänge auf L -Potential, also auf 0 Volt. Über Eingang E_1 ist dann V_4 gesperrt, da $U_{GS4} = 0\text{ V}$ ist. V_1 dagegen wird leitend. Entsprechend ist auch V_3 gesperrt und V_2 leitend. Über V_1 und auch über V_2 gelangt ein H -Pegel zum Ausgang.



NAND in CMOS

Als nächstes sei E_1 auf H - und E_2 auf L -Pegel geschaltet. Durch $E_1 = +U_B$ sperrt V_1 und V_4 wird leitend. Über $E_2 = 0\text{ V}$ wird V_2 leitend und V_3 gesperrt. Es reicht aus, wenn in der Parallelschaltung V_1 **oder** V_2 leitend ist, um den Ausgang auf H -Pegel zu schalten. Wenn in der Reihenschaltung V_3 **oder** V_4 gesperrt ist, genügt das, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Nur dann, wenn V_1 **und** V_2 gleichzeitig gesperrt sind, gelangt kein H -Potential zum Ausgang. Das ist der Fall für $E_1 = H$ **und** $E_2 = H$. Es ergibt sich diese Wertetabelle:

E_1	E_2	A
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Diese Wertetabelle ist für ein NAND-Gatter bekannt.


Wird ein NAND mit mehr als zwei Eingängen (z.B. mit 8 Eingängen) benötigt, dann schaltet man im oberen Bereich entsprechend viele P-Kanal-MOSFETs parallel und im unteren Bereich die gleiche Anzahl von N-Kanal-MOSFETs in Reihe.

Wird ein AND-Gatter (ohne Negation im Ausgang) benötigt, dann schaltet man hinter das NAND einfach einen Inverter. Der hebt die Negation durch eine weitere Negation wieder auf.

Auch hier können Schutzdioden (wie beim Inverter gezeigt) eingebaut sein. Auf eine erneute Darstellung soll an dieser Stelle verzichtet werden.

 4.3 NOR-Gatter in CMOS-Technik

Nebenstehend ist die Schaltung eines NOR-Gatters in CMOS-Technik dargestellt. Die Schaltung sieht auf den ersten Blick genauso aus, wie ein NAND, jedoch ist die Parallelschaltung nicht aus P-Kanal-MOSFETs aufgebaut, sondern aus N-Kanal-MOSFETs. Zudem liegt sie im unteren Bereich. In der Schaltung arbeiten V_1 und V_2 als Paar für Eingang 1 und V_3 und V_4 als Paar für Eingang 2 zusammen. Gehen wir der Reihe nach die verschiedenen möglichen Schaltzustände durch.



Legen wir zunächst beide Eingänge auf L -Potential, also auf 0 Volt. Über Eingang E_1 ist dann V_1 gesperrt, da $U_{GS1} = 0\text{ V}$ ist. V_2 dagegen wird leitend. Entsprechend ist auch V_4 gesperrt und V_3 leitend. Über V_2 und V_3 gelangt ein H -Pegel zum Ausgang.

Liegt einer der beiden Eingänge auf H -Potential, dann wird der zugehörige N-Kanal-MOSFET (unten, V_1 oder V_4) leitend. Wegen der Parallelschaltung von V_1 und V_4 liegt damit am Ausgang auf jeden Fall ein L -Pegel an. Im oberen Zweig ist dann mindestens einer der beiden P-Kanal-MOSFETS gesperrt. Nur dann, wenn **beide** Eingänge auf L -Potential geschaltet sind, sperren die beiden N-Kanal-MOSFETS V_3 und V_4 und über die beiden dann leitenden in Reihe geschalteten P-Kanal-MOSFETS V_1 und V_2 liegt ein H -Pegel am Ausgang. Es ergibt sich diese Wertetabelle:

E_1	E_2	A
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Diese Wertetabelle ist für ein NOR-Gatter bekannt.

Wird ein NOR mit mehr als zwei Eingängen (z.B. mit 8 Eingängen) benötigt, dann schaltet man im oberen Bereich entsprechend viele P-Kanal-MOSFETS in Reihe und im unteren Bereich die gleiche Anzahl von N-Kanal-MOSFETS parallel.

Wird ein OR-Gatter (ohne Negation im Ausgang) benötigt, dann schaltet man hinter das NOR einfach einen Inverter. Der hebt die Negation durch eine weitere Negation wieder auf.

4.4 Eigenschaften der CMOS-Technik

Aufgrund dieser hier vorgestellten Schaltungen ergeben sich nachfolgende Eigenschaften, die grundsätzlich für alle CMOS-Bausteine gelten.

- Betriebsspannung: beliebig im Bereich 3...15 V
- Eingangsspannung, die als L -Pegel erkannt wird: $U_E < 40\%$ von U_B
- Eingangsspannung, die als H -Pegel erkannt wird: $U_E > 60\%$ von U_B
- Offene Eingänge: führen zu undefinierten Zuständen
- Ausgangsspannung für H -Pegel: $+U_B$
- Ausgangsspannung für L -Pegel: 0 V
- Eingangsströme bei allen Pegeln: < 1 nA
- Sehr empfindlich gegenüber statischen Aufladungen
- Praktisch kein Strombedarf, solange nicht umgeschaltet wird